

Cuadro 1: TABLA 20-1

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8
Valor nominal ohmios	330	470	1.200	2.200	3.300	4.700	10.000	5.600

Cuadro 2: TABLA 20-2

I_T en A	I_2	I_3	I_T en B	I_T en C	I_5	I_6	I_7	I_T en D	$I_2 + I_3$	$I_5 + I_6 + I_7$
mA										

Cuadro 3: TABLA 20-3

I_T en A	I_1	I_2	I_3	I_T en B	$I_1 + I_2 + I_3$
mA					

Cuadro 4: TABLA 20-4

I_1	I_2	I_3	I_T	$I_1 : I_2 : I_3$
mA				

PREGUNTAS

- ¿Cómo es la suma de I_5 , I_6 e I_7 del apartado 1 comparada con I_T en C? ¿ I_T en D? Explicar las diferencias.
- Comentar los resultados de las propias mediciones del apartado 2. Explicar cualquier resultado inesperado.
- Enunciar la ley de corriente de Kirchhoff y escribir su fórmula.
- ¿Qué información es necesaria para calcular I_2 e I_3 en la figura 20-4?
- Discutir los resultados del problema de diseño (apartado 3).
- ¿Por qué no es posible diseñar un circuito que dé una relación exacta de corriente 1:2:3?

Respuestas a las preguntas de autoexamen

- 0,2.
- 1,25.
- I_1 es +; I_2 es +; I_3 es +; I_T es −.
- $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0$.
- 2.