

Alumno: Tirzo Mata C.I: 31.435.422
Materia: Lab II de física

La ley de Ohm anuncia que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente.

$$R = \frac{V}{I}$$

7) El amperímetro debe colocarse en serie

8) El voltímetro debe colocarse en paralelo

9) Pese a que ambos ~~tools~~ tienden a ofrecer resistencia, el amperímetro tiende a ofrecer menos resistencia, mientras que el voltímetro tiende a tener mayor resistencia.