

ELECTRÓNICA — Evaluación de Exámenes

Informe de Evaluación Preliminar

Saul Astudillo

Datos del informe

Estudiante: Saul Astudillo Fecha: 2026-07-04
Archivo PDF: examen_Saul_Astudillo.pdf Páginas: 2

Puntaje sugerido

9.2/10

Nivel de desempeño: Excelente

Resumen general

El estudiante demuestra un excelente dominio de los métodos de análisis de circuitos resistivos (asociación, nodal y mallas). Los procedimientos son correctos y los cálculos son precisos en su mayoría. Se observa un error en las unidades de voltaje en el análisis nodal, lo cual es un detalle importante a corregir.

Fortalezas

- Correcta aplicación de las leyes de Kirchhoff (KCL y KVL) para el análisis de circuitos.
- Habilidad para resolver sistemas de ecuaciones lineales de forma precisa.
- Precisión en los cálculos algebraicos y aritméticos.
- Comprensión sólida de la asociación de resistencias en serie y paralelo.

Áreas de mejora

- Consistencia y corrección en el uso de unidades para las magnitudes eléctricas.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
1) Asociaciones de resistencias	3.3/3.3	El estudiante resuelve correctamente la asociación de resistencias en serie y paralelo, llegando al valor de resistencia equivalente de forma precisa. Los pasos son lógicos y los cálculos son correctos. La notación utilizada para las resistencias equivalentes parciales es clara.	—
2) Análisis nodal	2.5/3.3	Las ecuaciones de Kirchhoff de corriente (KCL) en los nodos A y B están correctamente planteadas. El sistema de ecuaciones resultante se resuelve de manera algebraica correcta, obteniendo los valores numéricos esperados para V_A y V_B . Sin embargo, se comete un error al expresar las unidades de los voltajes de nodo como Amperes (A) en lugar de Volts (V).	<i>Error en las unidades de los voltajes de nodo (Amperes en lugar de Volts).</i>
3) Análisis de mallas	3.3/3.3	Las ecuaciones de Kirchhoff de voltaje (KVL) para ambas mallas están correctamente formuladas. El sistema de ecuaciones se resuelve de forma precisa, obteniendo los valores correctos para las corrientes de malla I_1 e I_2 . La corriente I_{sx} también se calcula correctamente a partir de las corrientes de malla.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

- Uso incorrecto de unidades (Amperes en lugar de Volts) para los voltajes de nodo en la Pregunta 2.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: Saul Astudillo

Excelente trabajo en la aplicación de los métodos de análisis de circuitos. Has demostrado una sólida comprensión de los principios fundamentales y una gran habilidad para resolver problemas. Es fundamental prestar atención a las unidades de las magnitudes físicas. Recuerda que los voltajes se miden en Volts (V) y las corrientes en Amperes (A). Revisa siempre tus resultados finales para asegurar la consistencia de las unidades. Continúa practicando para consolidar estos conceptos y perfeccionar la presentación de tus resultados.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante demuestra un fuerte entendimiento de los principios de análisis de circuitos. El único error significativo fue la asignación de unidades de corriente a los voltajes de nodo en la Pregunta 2, a pesar de que los valores numéricos y el procedimiento fueron correctos. Esto podría ser un descuido más que una falta de comprensión conceptual profunda. El desempeño general es muy bueno.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-07-04 • ELECTRÓNICA — Sistema de Evaluación Académica.