

Solucionario Examen 2: Circuitos Lineales y Fuentes Dependientes

Prof. CESAR RODRIGUEZ

11 de junio de 2026

Soluciones Detalladas

1. **(Superposición - 4 pts.)** Un circuito lineal contiene dos fuentes independientes: una fuente de tensión V_1 y una fuente de corriente I_1 . Al “apagar” (anular) la fuente I_1 , la tensión medida en un nodo A es de 5 V . Al anular la fuente V_1 y encender I_1 , la tensión en el nodo A es de -2 V . Determine la tensión total en el nodo A cuando ambas fuentes operan simultáneamente.

Solución:

Según el principio de superposición, la respuesta total en cualquier parte de un circuito lineal con múltiples fuentes independientes es la suma algebraica de las respuestas individuales producidas por cada fuente actuando por separado.

$$\begin{aligned}V_A &= V_A^{(V_1 \text{ activa})} + V_A^{(I_1 \text{ activa})} \\V_A &= 5\text{ V} + (-2\text{ V}) \\V_A &= 3\text{ V}\end{aligned}$$

Respuesta: La tensión total en el nodo A es de **3 V**.

2. **(Teorema de Thévenin - 4 pts.)** Suponga una red con una fuente de tensión ideal de 10 V en serie con una resistencia $R_1 = 2\ \Omega$. En paralelo a este conjunto, hay una resistencia $R_2 = 3\ \Omega$. Calcule la tensión de circuito abierto (V_{th}) y la resistencia equivalente (R_{th}) vistas desde los terminales de R_2 si esta fuera retirada del circuito.

Solución:

Al retirar la resistencia R_2 , los terminales donde estaba conectada quedan en circuito abierto. Al no haber un camino cerrado, la corriente que fluye por R_1 es 0 A .

- **Cálculo de V_{th} :** Como no hay caída de tensión en R_1 (debido a que $V_{R1} = 0\text{ A} \times 2\ \Omega = 0\text{ V}$), la tensión en los terminales abiertos es exactamente la tensión de la fuente ideal:

$$V_{th} = 10\text{ V}$$

- **Cálculo de R_{th} :** Para encontrar la resistencia equivalente, "apagamos" las fuentes independientes. La fuente de tensión de 10 V se sustituye por un cortocircuito. Mirando desde los terminales abiertos hacia la red, solo observamos la resistencia R_1 :

$$R_{th} = R_1 = 2\ \Omega$$

Respuesta: $V_{th} = 10 \text{ V}$ y $R_{th} = 2 \Omega$.

3. **(Máxima Transferencia de Potencia - 4 pts.)** Un circuito complejo se ha reducido a su equivalente de Thévenin con $V_{th} = 24 \text{ V}$ y $R_{th} = 600 \Omega$. ¿Qué valor debe tener una resistencia de carga R_L conectada a los terminales para extraer la máxima potencia posible del circuito? Calcule el valor de dicha potencia máxima en miliWattios (mW).

Solución:

El Teorema de Máxima Transferencia de Potencia establece que la potencia en la carga se maximiza cuando R_L es igual a la resistencia de Thévenin de la red a la que está conectada:

$$R_L = R_{th} = 600 \Omega$$

La ecuación para calcular esta potencia máxima es:

$$\begin{aligned} P_{max} &= \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \\ P_{max} &= \frac{(24 \text{ V})^2}{4 \times 600 \Omega} = \frac{576}{2400} \text{ W} \\ P_{max} &= 0.24 \text{ W} = 240 \text{ mW} \end{aligned}$$

Respuesta: $R_L = 600 \Omega$ y $P_{max} = 240 \text{ mW}$.

4. **(Análisis Nodal con Supernodo Dependiente - 4 pts.)** En un circuito, el Nodo 1 y el Nodo 2 están conectados por una fuente de tensión dependiente cuyo valor es $V_x = 4I_a$, donde I_a es la corriente que fluye desde el Nodo 2 hacia el nodo de referencia (tierra) a través de una resistencia de 2Ω . Formule las ecuaciones del supernodo y la ecuación de restricción necesaria para resolver las tensiones nodales.

Solución:

Debido a que una fuente de tensión (dependiente en este caso) está conectada entre dos nodos de no referencia (Nodos 1 y 2), se debe formar un **supernodo** que englobe a ambos.

- **Ecuación de restricción:** Asumiendo la convención típica donde la fuente va del Nodo 1 (+) al Nodo 2 (-), tenemos $V_1 - V_2 = V_x$. Sustituyendo el valor de la fuente dependiente:

$$V_1 - V_2 = 4I_a$$

Por la Ley de Ohm, sabemos que la corriente de control I_a que fluye del Nodo 2 a tierra es $I_a = \frac{V_2 - 0}{2} = \frac{V_2}{2}$. Sustituimos en la restricción:

$$V_1 - V_2 = 4 \left(\frac{V_2}{2} \right) = 2V_2 \implies V_1 - 3V_2 = 0$$

- **Ecuación de LKC en el Supernodo:** La suma algebraica de las corrientes que abandonan el supernodo es igual a cero. (Se suman las corrientes de las ramas conectadas al Nodo 1 más las ramas del Nodo 2, exceptuando la rama interna de la fuente dependiente):

$$\sum i_{\text{salientes_nodo1}} + \sum i_{\text{salientes_nodo2}} = 0$$

5. **(Análisis de Mallas con Fuentes Dependientes - 4 pts.)** En una red de dos mallas, la malla 1 contiene una fuente de tensión independiente de 12 V, y la malla 2 contiene una fuente de tensión dependiente de corriente (CCVS) definida como $V_d = 3i_1$, la cual favorece el sentido horario de i_2 . Si ambas mallas comparten una resistencia de 4Ω , formule el sistema de ecuaciones lineales (2×2) en términos de i_1 e i_2 , asumiendo que la malla 1 tiene una resistencia propia R_1 y la malla 2 una resistencia propia R_2 .

Solución:

Aplicamos la Ley de Tensiones de Kirchhoff (LVK) recorriendo cada malla en sentido horario.

Malla 1:

$$\begin{aligned} -12 + R_1 i_1 + 4(i_1 - i_2) &= 0 \\ (R_1 + 4)i_1 - 4i_2 &= 12 \quad \text{--- (Ec. 1)} \end{aligned}$$

Malla 2:

Como la fuente dependiente favorece la dirección de i_2 , actúa como una subida de tensión en el recorrido (se atraviesa de $-$ a $+$).

$$-V_d + R_2 i_2 + 4(i_2 - i_1) = 0$$

Sustituimos la dependencia $V_d = 3i_1$:

$$\begin{aligned} -(3i_1) + R_2 i_2 + 4i_2 - 4i_1 &= 0 \\ -7i_1 + (R_2 + 4)i_2 &= 0 \quad \text{--- (Ec. 2)} \end{aligned}$$

El sistema lineal es:

$$\begin{cases} (R_1 + 4)i_1 - 4i_2 = 12 \\ -7i_1 + (R_2 + 4)i_2 = 0 \end{cases}$$

Fin del Solucionario.

Luisiana, 12 de junio de 2026

Alumno: Saúl Astudillo

Área: Introducción a la electrónica

1) Un circuito lineal contiene dos fuentes independientes una fuente de tensión V_1 y una fuente de corriente I_1 . Al "apagar" (anular) la fuente I_1 , la tensión medida en un nodo A es de 5V. Al anular la fuente V_1 y encender I_1 , la tensión en el nodo A es de -2V. Determinar la tensión total en el nodo A cuando ambas fuentes operan simultáneamente.

$$V_{A(V_1)} = 5V$$

$$V_{A(I_1)} = -2V$$

$$\rightarrow V_{At} = 5V - 2V = 3V$$

2) Suponga una red con una fuente de tensión ideal de 10V en serie con una resistencia $R_1 = 2\Omega$. En paralelo a este conjunto, hay una resistencia $R_2 = 3\Omega$. Calcule la tensión de circuito abierto (V_{th}) y la resistencia equivalente (R_{th}) vistas desde los terminales de R_2 si esta fuente es retirada.

(2)

$$\sum V = 0$$

$$10V - 2\Omega (0I_1) = V_{th}$$

$$10V = V_{th}$$

Al quedar únicamente

$$R_1 = 2\Omega \rightarrow R_{th} = R_1 = 2\Omega$$

$$V_{th} = 10V, R_{th} = 2\Omega$$

3) Un circuito complejo se ha reducido a su equivalente de Thévenin con $V_{th} = 24V$ y $R_{th} = 600\Omega$. ¿Qué valor debe tener una resistencia de carga R_L conectada a los terminales para extraer la máxima potencia posible del circuito? Calcular el valor de $P_{máx.}$ en (mW)


$$R_L = R_{th} = 600\Omega$$

$$V_L = \frac{V_{th}}{2} = 12V$$

$$P = \frac{V_L^2}{R_L} = \frac{(12V)^2}{600\Omega} = 0,24W \quad \text{en mW}$$

$$P = 240mW$$

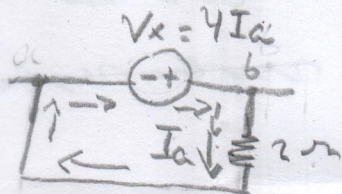4) En un circuito, el nodo 1 el nodo 2 están conectados por una fuente de tensión dependiente cuyo valor es $V_x = 4I_a$, donde I_a es la corriente que fluye desde el nodo 2 hacia el nodo de referencia a través de una resistencia de 2Ω . Formule las ecuaciones del supernodo y la ecuación de restricción necesaria para resolver las tensiones nodales.



$$V_b - V_a = 4I_a$$

$$\rightarrow V_b - V_a = 2V_b$$


$$I_a = \frac{V_b}{2}$$

$$\rightarrow 3V_b = V_a$$

$$(\sum I_{\text{entran}} - I_{\text{salen}})_a + (\sum I_{\text{entran}} - I_{\text{salen}})_b = 0$$

$$I_a - 4I_a + 4I_a - I_a = 0$$

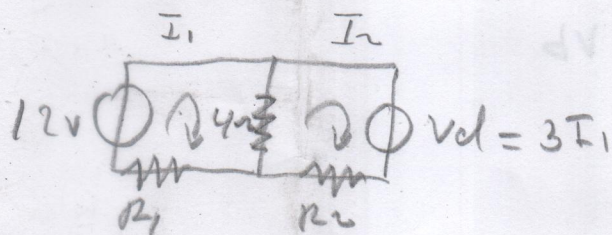5) Si en una red de dos mallas, la malla 1 contiene una fuente de tensión independiente de 12V, y la malla 2 contiene una fuente de tensión dependiente de corriente (CCVS) definida como $V_d = 3I_1$, la cual favorece el sentido horario de I_2 . Si ambos comparten una resistencia de 4Ω , formular el sistema de ecuaciones lineales (2×2) en términos de I_1 e I_2 , asumiendo que la malla 1 tiene una resistencia propia R_1 y la malla 2 una resistencia propia R_2 .



$$\sum V_1 = 0 \quad (I_1 - I_2)4\Omega = 0$$

$$12V - R_1 I_1 - 4\Omega (I_1 - I_2) = 0$$

$$12 = R_1 I_1 + 4\Omega (I_1 - I_2)$$

$$\sum V_2 = 0$$

$$V_d - R_2 I_2 - 4\Omega (I_2 - I_1) = 0$$

$$V_d = R_2 I_2 + 4\Omega (I_2 - I_1)$$

$$3\Omega I_1 = R_2 I_2 + 4\Omega I_2 - 4\Omega I_1$$

$$0 = (R_2 + 4\Omega) I_2 - 7\Omega I_1$$

Gerard A. Sordillo