


Alumno: Saúl Astudillo
 Area: Laboratorio II de Física
 CI: 33384958

Enuncie la ley de OHM: En materiales
 ohmicos la resistencia sera igual al
 voltaje sobre la intensidad, voltaje
 en (Volts), intensidad en (Amperios), la
 resistencia sera dada en ohmios (Ω)

$$R = \frac{V(V)}{I(A)}$$

Como deben ser las resistencias
 internas tanto del voltmetro como del
 amperimetro en relacion con el circuito
 externo

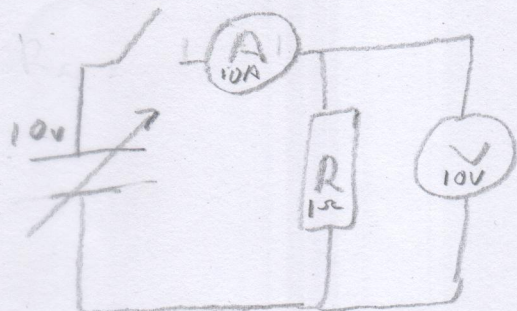Tomando como ejemplo el circuito
 n:1 de la practica de laboratorio



En el video se registraba que ha
 una salida de 10V los valores medidos
 de voltaje e intensidad para una resistencia
 de 1Ω eran de 10V y 10A. Usando la siguiente
 formula para medir resistencia interna de un
 amperimetro.
$$I_m = \frac{E}{R + R_a} \rightarrow R_a = \frac{E}{R I_m} - R$$

$$R_a = \frac{10V}{10A} = 1\Omega$$

$$R_a = 0\Omega$$

Esto me hace llegar a la conclusión de que para un amperímetro y voltímetro (suponiendo que ambos voltímetros sean igual) las resistencias internas en relación con el circuito externo debe ser igual a 0. Por el hecho de otras maneras la cantidad en compensación debe ser menor que la resistencia al circuito.

