

## Ejemplo 4.11: Circuito con Fuentes Dependientes

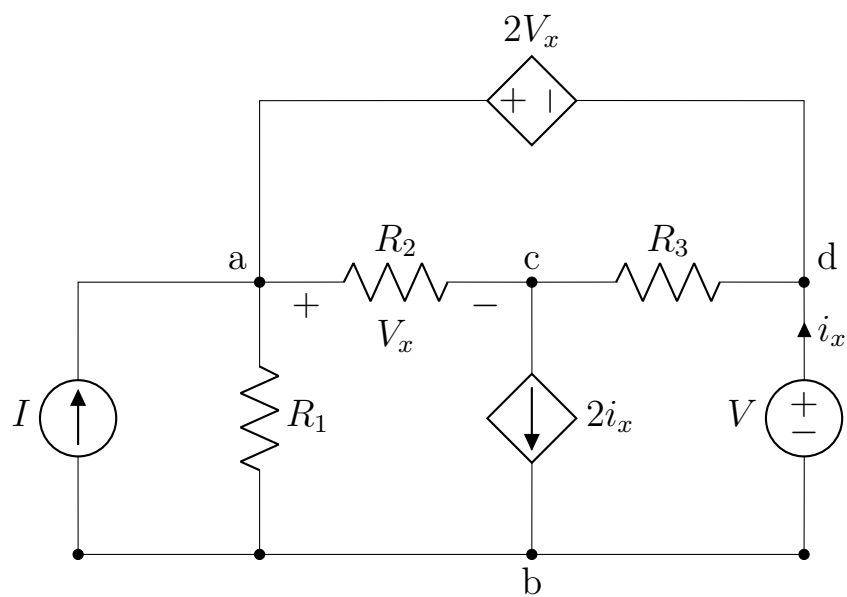


Figura 1: Esquema eléctrico del Ejemplo 4-11.