

3. Enunciar la ley de tensión de Kirchhoff. Escribir también la ecuación correspondiente.
4. Explicar los resultados del problema de diseño, apartado 6.
5. ¿Por qué no sería posible diseñar un circuito que diera exactamente una corriente de 5 mA?

Respuestas a las preguntas de auto-examen

1. 57.
2. 29.